

PCS3225 - Sistemas Digitais II

Projeto 4 - Unidades Funcionais em VHDL

Deadline: 3/11/2021

O objetivo deste trabalho é exercitar o projeto e descrição de unidades funcionais em VHDL, que serão usadas como componentes internos do PoliLEGv8, o processador que desenvolveremos nesta disciplina.

Você descreverá a ULA completa.

Introdução

Um processador pode ser visto como um projeto que utiliza o paradigma de unidade de controle e fluxo de dados. A unidade de controle é responsável pelo ciclo de busca, decodificação, execução e gravação dos dados, ciclo este que rege o funcionamento de um computador de uso geral pela sua característica programável. Já o fluxo de dados é composto por elementos de memória (e.g. banco de registradores), componentes de controle de fluxo (quase sempre combinatórios) e **unidades funcionais**.

O cálculo computacional é realizado nas unidades funcionais, portanto não é exagero afirmar que são os componentes principais de um processador. É possível construir máquinas com um ou até mesmo sem registradores, mas uma máquina sem uma unidade funcional simplesmente não realiza computação alguma.

Como as unidades funcionais são muito comuns, é costume juntar as principais funções computacionais em uma única unidade, que chamamos de ULA (Unidade Lógica e Aritmética). Como o próprio nome diz, uma ULA reúne em um único componente operações lógicas (e.g. AND, OR, XOR, etc.) e aritméticas (adição, subtração, etc.), além de operações de comparação (menor, maior, igual, etc.).

ALU, Arithmetic and Logic Unit.

Atividades

A ULA do PoliLEG, como várias outras implementações, agrupa algumas unidades funcionais. No caso do PoliLEG monociclo, a ULA é capaz de realizar as operações aritméticas adição e subtração, as lógicas AND, OR e NOR, e ainda uma operação de comparação. A Tabela 1 sumariza as 6 operações capazes de serem realizadas nesta ULA.

Dica: Veja a construção da ULA no Apêndice A.5 da Referência [1].

OP	Operação	Descrição
0000	AND	$A \& B$, bit a bit
0001	OR	$A B$, bit a bit
0010	soma	$A + B$
0110	subtrai	$A - B$
0111	Set on Less Than (SLT)	$A < B$
1100	NOR	$\overline{A B}$, bit a bit

Tabela 1: Operações que podem ser realizadas pela ULA. O campo OP pode ser interpretado como $(Op_3Op_2Op_1Op_0)$, onde: Op_3 inverte A, Op_2 inverte B, e Op_1Op_0 escolhe a unidade funcional entre: 00:AND, 01:OR, 10:ADD (somador), 11:SLT.

Sabemos então que a ULA possui efetivamente três unidades funcionais, a saber AND, OR e um somador, além da capacidade de

A operação SLT usa o somador e fios.

inverter qualquer entrada independentemente. As operações AND, OR e adição são realizadas diretamente pelas unidades correspondentes. A subtração pode ser obtida invertendo-se B e entrando-se com 1 no *carry-in*, realizando a operação de soma com o complemento de base do número, o que equivale à subtração. A operação NOR é realizada pela unidade de AND, invertendo-se as entradas. Já a operação Set on Less Than diferencia-se das demais pois o resultado é 1 (decimal) se $A < B$, assumindo-se que não há overflow em $A - B$, ou 0 (decimal) caso contrário.

```
entity alu is
  generic (
    size : natural := 10 — bit size
  );
  port (
    A, B : in  bit_vector(size-1 downto 0); — inputs
    F : out bit_vector(size-1 downto 0); — output
    S : in  bit_vector(3 downto 0); — op selection
    Z : out bit; — zero flag
    Ov : out bit; — overflow flag
    Co : out bit — carry out
  );
end entity alu;
```

Listagem 1: Entidade para a ULA

Os sinais de estado são as saídas que indicam que o resultado é zero ou que o resultado é *overflow*. Além dos sinais de estados, ainda há uma saída de *carry* e a saída com o resultado F. A Figura 1 mostra o símbolo para a ULA e a Listagem 1 a entidade correspondente em VHDL.

Assuma que *carry-in* deve ser 1 sempre que B for invertido.

Use o teorema de DeMorgan para entender o NOR.

Na realidade, SLT nos dá a flag N de $A - B$, que indica se $A < B$ quando não há overflow.

 


Figura 1: Diagrama da ULA.

Note que não há entrada de *carry*.

P4A1 (4 pontos) Implemente um componente em VHDL correspondente a uma ULA de 1 bit, respeitando a entidade na Listagem 2.

Projeto 4, Atividade 1

```
entity alu1bit is
  port (
    a, b, less, cin: in bit;
    result, cout, set, overflow: out bit;
    ainvert, binvert: in bit;
    operation: in bit_vector(1 downto 0)
  );
end entity;
```


Listagem 2: Entidade para a ULA de 1 bit.

```
entity fulladder is
  port (
    a, b, cin: in bit;
    s, cout: out bit
  );
end entity;
```

Listagem 3: Entidade do somador completo.

A ULA de 1-bit possui as seguintes características: opera sempre sobre as entradas a e b, ou sobre suas versões negadas caso *ainvert* ou *binvert* estejam ativos, respectivamente. As funções são AND, OR, ADD ou SLT, selecionáveis através de um multiplexador que decide qual resultado será colocado na saída *result* (F), na ordem mostrada, onde AND equivale a *operation=00* e SLT a *operation=11*.

As operações realizadas nas unidades AND e OR são *bitwise*. A adição leva em consideração o *carry-in* e pode gerar um *carry-out*. A saída set é uma cópia do resultado do somador, independente da seleção do multiplexador de saída. A saída overflow é alta quando houver *overflow* no somador, independente da seleção do multiplexador de saída e considerando que este módulo formará uma ULA de múltiplos bits. Por último, caso o multiplexador selecione a função SLT, a entrada less é copiada para a saída. A Figura 2 mostra a estrutura de uma possível implementação desta ULA de 1-bit.

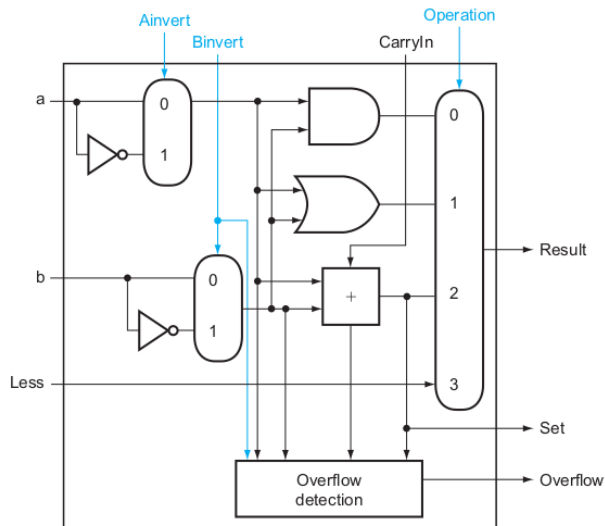

Bitwise: bit a bit.

A saída *overflow* só faz sentido e só será usada no bit mais significativo.

Figura 2: Diagrama da ULA de 1 bit.

Você pode utilizar o somador completo, fornecido no edisciplinas, cuja entidade está na Listagem 3.

P4A2 (6 pontos) Implemente um componente em VHDL correspondente a ULA completa, que respeite a entidade na Listagem 1. Note que esta ULA possui um parâmetro genérico e pode ser instanciada com qualquer número de bits maior que 1.

Você pode assumir que há uma ULA de 1-bit correta e funcional, mesmo que não tenha entregue a Atividade 1. Sua utilização para montar a ULA genérica é opcional.

Instruções para Entrega

Há um link específico no e-Disciplinas para a submissão de cada atividade deste projeto. Acesse-o somente quando estiver confortável para enviar sua solução. Em cada atividade, você pode enviar apenas um único arquivo codificado em UTF-8. O nome do arquivo não importa, mas sim a descrição VHDL que está dentro. A entidade da síntese (implementação) que você submeterá precisa estar, obrigatoriamente, de acordo com o que foi definido/especificado no enunciado e deve ser idêntica na sua solução ou o juiz não irá processar seu arquivo.

Projeto 4, Atividade 2

Qualquer editor de código moderno suporta UTF-8 (e.g. Atom, Sublime, Notepad++, etc)

Na atividade 1, você não deve incluir o fulladder (somador completo) no seu arquivo, e, na atividade 2, não deve constar a ULA de 1 bit. Ambos componentes já estarão no juiz.

O juiz corrigirá imediatamente sua submissão e retornará com a nota. Caso não esteja satisfeito com a nota, você pode enviar novamente e somente a melhor nota para aquela atividade será válida. A nota para este projeto é composta pela soma ponderada das notas dadas pelo juiz para cada atividade. Faça seu *testbench* e utilize um simulador de VHDL para validar sua solução antes de postá-la para o juiz.

Não use a biblioteca `std_logic_1164`, a `textio` e qualquer outra biblioteca não padronizada, para minimizar possível fonte de problemas. Também se certifique que não imprime nada na saída da simulação.

Atenção: não atualize a página de envio e não envie a partir de conexões instáveis (e.g. móveis) para evitar que seu arquivo chegue corrompido no juiz.

A quantidade de submissões para estes problemas foi limitada a 5 por problema.

Referências

- [1] D. Patterson and J. Hennessy. *Computer Organization and Design ARM Edition: The Hardware Software Interface*. The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design. Elsevier Science, 2016.