

Deadline: 8/12/2021

Introdução

[illegible]

Figura 1: Diagrama do PoliLEG

Para facilitar o projeto dos circuitos deste trabalho, será bom rever o funcionamento e o formato das instruções do PoliLEG. A leitura recomendada são os Capítulos 2 (Seções 2.1 a 2.10), 4 (Seções 4.1 a 4.4) e o Apêndice A5 do livro texto da disciplina (*Computer Organization and Design - The Hardware/Software Interface, ARM Edition*, de David Patterson & John Hennessy).

Atividades

P6A1 (8 pontos) Implementação do Processador Monociclo PoliLEG.

Projeto 6, Atividade 1

Para implementar o PoliLEG, siga os passos explicados a seguir.

- (a) Inicialmente implemente o componente correspondente ao fluxo de dados (datapath). O fluxo de dados é composto pelo **banco de registradores (regfile)**, a Unidade Lógico-Aritmética (**alu**), dois somadores (**alu**), a unidade funcional **signExtend**, o **ShiftLeft2** e o registrador **Program Counter (reg)**, além de **multiplexadores 2-para-1**. A entidade datapath é mostrada na listagem da Figura 2.

Os somadores podem ser implementados com ULAs na função de adição.

```
entity datapath is
  port(
    -- Common
    clock : in bit;
    reset : in bit;
    -- From Control Unit
    reg2loc : in bit;
    pcsrc: in bit;
    memToReg: in bit;
    aluCtrl: in bit_vector(3 downto 0);
    aluSrc: in bit;
    regWrite: in bit;
    -- To Control Unit
    opcode: out bit_vector(10 downto 0);
    zero: out bit;
    -- IM interface
    imAddr: out bit_vector(63 downto 0);
    imOut: in bit_vector(31 downto 0);
    -- DM interface
    dmAddr: out bit_vector(63 downto 0);
    dmIn: out bit_vector(63 downto 0);
    dmOut: in bit_vector(63 downto 0);
  );
end entity datapath;
```

Figura 2: Entidade datapath

- (b) No próximo passo, implemente o componente do PoliLEG, cuja entidade é denominada **polilegsc** e cuja descrição está na Figura 3. O **polilegsc** essencialmente contém a interligação do fluxo de dados datapath com a unidade de controle **controlunit**. Observe que as interligações entre o fluxo de dados e a unidade de controle correspondem aos sinais com cor azul na Figura 1. Também observe que as memórias ROM e RAM não fazem parte do processador e, portanto, são interligadas externamente ao **polilegsc**.

Note na entidade que não saem do processador sinais que habilitam leituras nas memórias (como **MemRead**), que estarão habilitadas por *default*.

São fornecidos os arquivos **rom.dat** e **ram.dat** que contêm as instruções e os dados do programa em Assembly do PoliLEG que calcula o Máximo Divisor Comum (MDC) de dois números positivos. Este programa implementa o algoritmo de Euclides

Usaremos memórias com 8 bits de endereço nesta atividade, com palavras de 32 (ROM) e 64 (RAM) bits, conforme explicação na seção “Modelo de Memória do PoliLEG”.

```

entity polilegsc is
  port (
    clock, reset: in bit;
    — Data Memory
    dmem_addr:      out      bit_vector(63 downto 0);
    dmem_dati:      out      bit_vector(63 downto 0);
    dmem_dato:      in       bit_vector(63 downto 0);
    dmem_we:        out      bit;
    — Instruction Memory
    imem_addr:      out      bit_vector(63 downto 0);
    imem_data:      in       bit_vector(31 downto 0)
  );
end entity;

```

Figura 3: Entidade polilegsc

(Figura 4). Use o conteúdo desses arquivos dat para testar a sua implementação do polilegsc.

```

int MDC(int a, int b){
  while(a!=b){
    if(a>b) a = a-b;
    else b = b-a;
  }
  return a;
}

```

Figura 4: Algoritmo de Euclides


O conteúdo da rom corresponde ao conteúdo binário da implementação do algoritmo de Euclides em Assembly do PoliLEG, conforme é mostrado na Figura 5. Esta implementação assume que a memória de dados contém os valores 8000000000000000_{16} , a e b , respectivamente nas posições 0, 8 e 16 da memória de dados. No arquivo ram.dat fornecido para testes, os valores de a e b são 9 e 15 respectivamente. Para entender como criar uma memória RAM com valores pré-carregados de um arquivo dat, leia as explicações disponíveis em https://balbertini.github.io/vhdl_mem-pt_BR.html.

| | | |
|-----|------------------|---------------------------|
| | LDUR X1,[XZR,0] | — $X1 = 8000000000000000$ |
| | LDUR X2,[XZR,8] | — $X2 = a$ |
| | LDUR X3,[XZR,16] | — $X3 = b$ |
| L1: | SUB X4,X2,X3 | — $X4 = temp1$ |
| | CBZ X4,Lo | |
| | AND X5,X4,X1 | — $X5 = temp2$ |
| | CBZ X5,L3 | |
| | SUB X3,X3,X2 | |
| | B L1 | |
| L3: | SUB X2,X2,X3 | |
| | B L1 | |
| Lo: | STUR X2,[XZR,8] | |
| L2: | B L2 | — Loop eterno. |

Figura 5: Algoritmo de Euclides em Assembly do PoliLEG

Prepare o seu testbench para o testar e depurar o funcionamento do polilegsc. Também faça uso de ferramentas como GTKWave

 ou EPWave (no EDA) para analisar o funcionamento do seu projeto através de cartas de tempos (ver Figura 6).



Seu testbench deverá verificar se o processador está escrevendo o MDC correto na memória.

Figura 6: Carta de Tempos no GTKWave

Você deverá submeter ao Juiz o arquivo VHDL da descrição (entidade e arquitetura) do polilegsc. O arquivo polilegsc.vhd deverá conter todos os componentes que utilizou para implementar o polilegsc, mas você não deve incluir as memórias rom ou ram nem os arquivos rom.dat e ram.dat que foram fornecidos para o teste do circuito. Os arquivos rom.dat e ram.dat já estão presentes no Juiz, que executará o MDC com outros valores de a e b para avaliar a sua implementação.

P6A2 (2 pontos) Implementação do programa Fibonacci para o PoliLEG.

Projeto 6, Atividade 2

Na Figura 7 temos a listagem de uma implementação em assembly do PoliLEG de um programa para o cálculo dos valores da sequência de Fibonacci (<https://www.mathsisfun.com/numbers/fibonacci-sequence.html>). Esta implementação assume que nas posições 0, 8, 16 e 24 da memória de dados temos inicialmente o primeiro número da sequência, o segundo número, a quantidade de números a serem calculados e a constante 1 (um), respectivamente. Sugerimos calcular ao menos 13 números da sequência de Fibonacci nos testes com o seu testbench.

| | | |
|-----|------------------|--|
| | LDUR X0,[XZR,0] | — 1o. numero da sequencia |
| | LDUR X1,[XZR,8] | — 2o. numero da sequencia |
| | LDUR X2,[XZR,16] | — Quantidade de numeros a serem calculados |
| | LDUR X3,[XZR,24] | — Constante 1 |
| Lo: | ADD X5,X1,X0 | |
| | ADD X0,X1,XZR | |
| | ADD X1,X5,XZR | |
| | SUB X2,X2,X3 | |
| | CBZ X2,L1 | |
| | B Lo | |
| L1: | STUR X1,[XZR,32] | |
| L2: | B L2 | — Loop eterno |

Figura 7: Algoritmo Fibonacci em Assembly do PoliLEG

A tarefa a ser feita nesta Atividade é traduzir as instruções do programa da Figura 7 para a forma binária e colocar as instruções no arquivo rom.vhd (não confundir com o arquivo rom.dat fornecido para a Atividade 1). O arquivo template rom.vhd contém o código do programa MDC. Você deve substituir as instruções pelo código do programa Fibonacci. Para os seus testes, você também deverá adaptar os seguintes itens:

Teste se o PoliLEG escreve corretamente na memória o n -ésimo número da sequência de Fibonacci.

- O conteúdo da memória de dados no arquivo ram.dat;

- A componente ROM no seu testbench, que deverá ter a entidade do template `rom.vhd` fornecido.

Você deverá submeter ao Juiz apenas o arquivo `rom.vhd`. Não é preciso submeter a sua implementação do processador monociclo (o arquivo `polilegsc.vhd`), assim como o arquivo `ram.dat`. Esses arquivos estarão presentes no Juiz.

Note que nesta atividade a memória ROM tem apenas 4 bits de endereço. Veja a seção “Modelo de Memória do PoliLEG.”

Modelo de Memória do PoliLEG

O objetivo desta seção é explicar em detalhe alguns aspectos do modelo de memória do PoliLEG, para facilitar o entendimento para a implementação do processador, os testes e a depuração do circuito.

O PoliLEG possui dois alinhamentos de memória: o de instruções (IM) e o de dados (DM). As memórias na arquitetura ARMv8 possuem palavras de 8 bits (o endereçamento é de byte em byte), mas temos instruções de 32 e dados de 64 bits. Note que o ARM real não possui alinhamento para a memória de dados.

O alinhamento no PoliLEG impõe uma restrição no acesso a ambas memórias: endereços ser múltiplos de 4 para a memória de instruções e de 8 para a memória de dados. No caso da memória ROM, quando um acesso a uma instrução é feito, devido ao alinhamento, os dois bits menos significativos do endereço são ignorados, já que devem ser sempre 00. Isso acontece pois a memória precisa de 4 palavras de 8 bits para formar uma palavra de 32 bits. Dessa forma, quando acessa-se a posição `0x0` da memória de instruções (IM), a memória sempre retornará uma palavra de 32 bits formada pelas palavras `0x0`, `0x1`, `0x2` e `0x3`. Essas quatro palavras de 8 bits formam a instrução de 32 bits esperada pelo processador, sendo que os bits menos significativos da instrução estão na posição `0x3`, e os mais significativos, na posição `0x0`. A próxima instrução começa na posição de memória `0x4`, a seguinte na `0x8`, depois `0xC` e assim por diante. Assim, todos os endereços de instrução do PoliLEG serão múltiplos de 4, sempre terminando em 00_2 (os bits “ignorados”). Se o seu processador tentar um acesso de memória que não termina em 00, há algo errado! Eis um exemplo de conteúdo da ROM de instruções:

O prefixo `0x` indica notação hexadecimal, típica em endereços de memória.

- `0x3 ...`
- `0x4 11111000`
- `0x5 01000000`
- `0x6 10000011`
- `0x7 11100010`
- `0x8 ...`

Quando o PoliLEG acessar a posição `0x4`, a memória de instruções retornará a palavra: `11111000 01000000 10000011 11100010`. Esta é a segunda instrução do MDC, correspondente ao LDUR.

Dado este alinhamento, a memória ROM acoplada ao PoliLEG na prática pode endereçar de 32 bits em 32 bits, em vez de endereçar byte a byte, dividindo os endereços vindos do processador por 4, o que corresponde a ignorar os 2 bits menos significativos. Se o processador acessar a posição 0x4 da memória de instruções, a ROM acoplada, com posições de 32 bits, devolverá a instrução na sua posição 0x1, que corresponde aos bytes 0x4, 0x5, 0x6 e 0x7. Ou seja, o processador “vê” um endereçamento de byte em byte, mas a ROM acoplada na prática endereça de 32 bits em 32 bits.

O mesmo acontece com a memória de dados (DM), mas neste caso o alinhamento é de 64 bits (8 bytes), então os 3 bits menos significativos do endereço serão desconsiderados pela RAM acoplada ao PoliLEG na prática. Nessa memória, para acessar a primeira palavra de 64 bits, o processador usa o endereço 0x0, mas a segunda está no endereço 0x8, que na prática será o endereço 0x1 na RAM! A palavra seguinte estará na posição 0x10 para o PoliLEG (0x2 na prática), depois 0x18 (0x3 na prática) e assim por diante. Novamente, o PoliLEG “vê” um endereçamento byte a byte, mas a RAM acoplada na prática usa um endereçamento de 64 em 64 bits.

Finalmente, embora as saídas de endereço de memória do PoliLEG (`imAddr` e `dmAddr`) tenham 64 bits cada, é inviável simular memórias deste tamanho na prática. Portanto, na Atividade 1, ignoraremos os bits mais significativos (assumindo que serão iguais a zero), ficando com 10 bits para endereçar a ROM e 11 para a RAM. Na prática, ainda descartaremos os 2 bits menos significativos de `imAddr` e os 3 menos significativos de `dmAddr`, de forma a ficar com 8 bits de endereço entrando de fato em cada uma das memórias, conforme explicado acima. Ou seja, na Atividade 1, para testar seu processador, instancie uma memória ROM de 256×4 bytes, usando `imAddr(9 downto 2)` como entrada de endereço, e uma memória RAM de 256×8 bytes, usando `dmAddr(10 downto 3)` como endereço. Para a Atividade 2, analogamente, a ROM será de 16×4 bytes, e sua entrada de endereço será `imAddr(5 downto 2)`.

Aqui também o PoliLEG está “vendo” um endereçamento de 64 bits para ambas as memórias.

Instruções para Entrega

Há um link específico no e-Disciplinas para submissão de cada atividade deste projeto. Acesse-o somente quando estiver confortável para enviar sua solução. Em cada atividade, você pode enviar apenas um único arquivo codificado em UTF-8. O nome do arquivo não importa, mas sim a descrição VHDL que está dentro. A entidade da síntese (implementação) que você submeterá precisa estar, obrigatoriamente, de acordo com o que foi definido/especificado no enunciado e deve ser idêntica na sua solução ou o juiz não irá processar seu arquivo.

O juiz corrigirá imediatamente sua submissão e retornará com a nota. Caso não esteja satisfeito com a nota, você pode enviar novamente e somente a maior nota para aquele problema será considerada. A nota para este trabalho é composta pela soma ponderada das

Qualquer editor de código moderno suporta UTF-8 (e.g. Atom, Sublime, Notepad++, etc)

A quantidade de submissões para este problema é limitada a 5 por atividade.

notas dadas pelo juiz para cada atividade. Faça seu *testbench* e utilize um simulador de VHDL para validar sua solução antes de postá-la para o juiz.

Não use a biblioteca `std_logic_1164` nem qualquer outra biblioteca não padronizada, para minimizar possível fonte de problemas. Também se certifique que não imprime nada na saída da simulação.

Atenção: não atualize a página de envio e não envie a partir de conexões instáveis (e.g. móveis) para evitar que seu arquivo chegue corrompido no juiz.